 




# Section 05 동기형 D 플립플롭


## ❖ 동작과 회로기호

(1) 상태 전이표



[그림 7-25] 동기형 D 플립플롭

D	Q	Q(t+1)
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

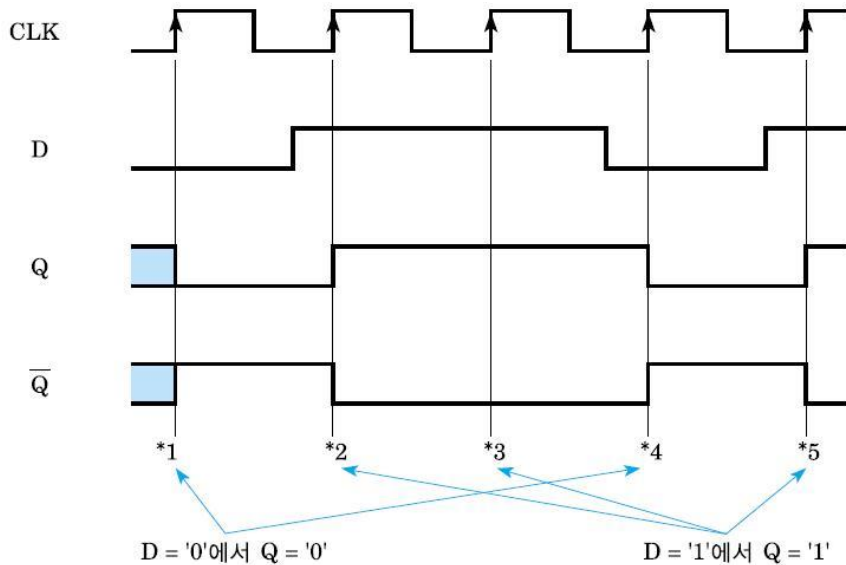

[그림 7-26] 동기형 D 플립플롭의 타임 차트



# Section 05 동기형 D 플립플롭

## ❖ 동기형 D 플립플롭의 VHDL 기술

리스트 7-12 동기형 D 플립플롭의 VHDL 기술-동작 레벨(엔티티 「SY\_DF

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

--      SY_DFF
entity SY_DFF is
    port ( D, CLK : in  std_logic;
          Q, Q_B : out std_logic );
end SY_DFF;

architecture SY_DFF of SY_DFF is
    signal FF_Q : std_logic;
begin
    Q <= FF_Q; Q_B <= not FF_Q;
    process ( CLK )
    begin
        if ( CLK' event and CLK = '1' ) then
            FF_Q <= D;
        end if;
    end process;
end SY_DFF;

```

리스트 7-13 동기형 D 플립플롭의 테스트 벤치(엔티티 「SY\_DFF\_TEST」)

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity SY_DFF_TEST is
end SY_DFF_TEST;

architecture SY_DFF_TEST of SY_DFF_TEST is
    component SY_DFF
        port ( D, CLK : in  std_logic;
              Q, Q_B : out std_logic );
    end component;
    constant STEP : time := 100 ns;
    signal CLK, D : std_logic;
    signal Q, Q_B : std_logic;
begin
    U0:SY_DFF port map ( D => D, CLK => CLK,
                        Q => Q, Q_B => Q_B );

    process
    begin
        CLK <= '0';
        wait for STEP / 2; CLK <= '1';
        wait for STEP / 2;
    end process;


    process
    begin
        D <= '0';
        wait for STEP * 5 / 4; D <= '1';
        wait for STEP * 2;   D <= '0';
        wait for STEP;       D <= '1';
        wait;
    end process;
end SY_DFF_TEST;

```



# Section 05 동기형 D 플립플롭

## ❖ 동기형 D 플립플롭의 VHDL 기술

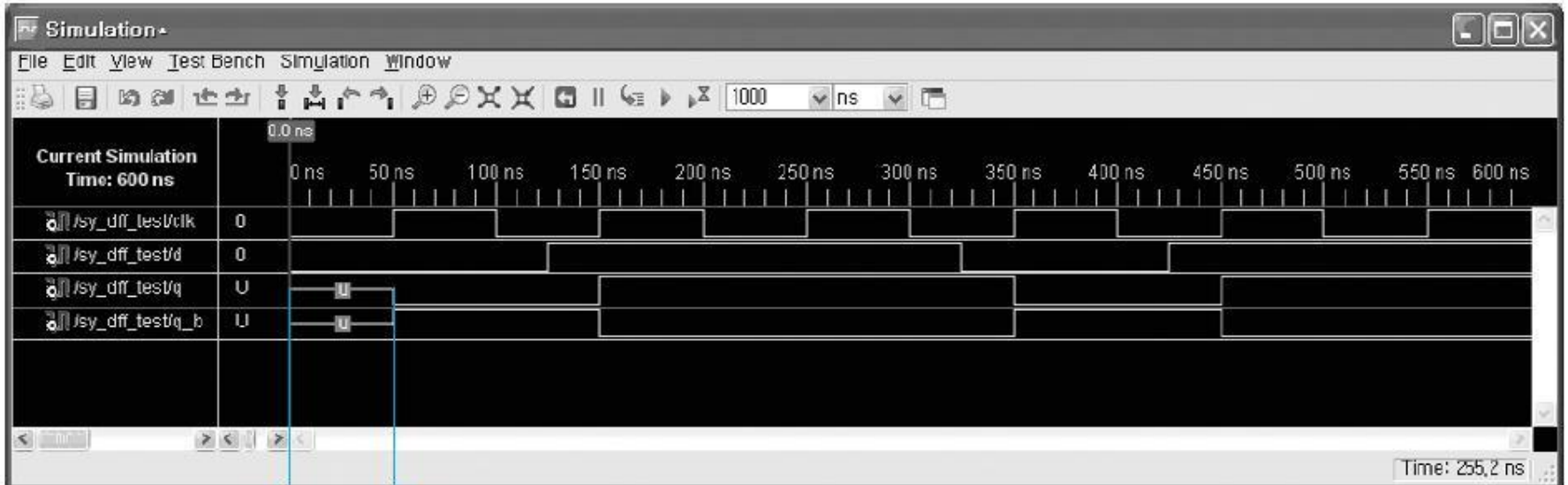


기값이 정해지지 않기 때문에 「Q」, 「Q\_B」 = "U"

[그림 7-28] 동기형 D 플립플롭의 시뮬레이션 결과




# Section 08 비동기 R + 동기형 D 플립플롭

- ❖ 실제 설계시 자주 사용되는 플립플롭
- ❖ 동작과 회로기호

 

[그림 7-37] 비동기 R+동기형 D 플립플롭의 회로기호

 

[그림 7-38] 비동기 R+동기형 D 플립플롭의 타임 차트

- \*1, \*6 : 「 $\bar{R}$ 」='0'에서 「Q」='0', 「 $\bar{Q}$ 」='1'
- \*2~\*5 : 「 $\bar{R}$ 」='1'에서 동기형 D 플립플롭이 유효하게 되어 「CLK」가 상승할 때 「D」에 대응하여 「Q」, 「 $\bar{Q}$ 」가 출력된다.
- \*4 : 「D」='0'에서 「Q」='0', 「 $\bar{Q}$ 」='1'
- \*2,\*3,\*5 : 「D」='1'에서 「Q」='1', 「 $\bar{Q}$ 」='0'



# Section 08 비동기 R + 동기형 D 플립플롭

## ❖ 상태 천이표

- 표 안의 '-'은 해당하는 신호 값이 출력에 영향을 주지 않는다는 것을 의미하며, [CLK]의 '↑'는 상승을 의미

[표 7-2] 비동기 R+동기형 D 플립플롭의 상태 천이표

R	CLK	D	Q	Q(t+1)
0	-	-	-	0
1	1	-	1	1
1	1	-	0	0
1	0	-	1	1
1	0	-	0	0
1	↑	1	-	1
1	↑	0	-	0

## ❖ 비동기 R + 동기형 D 플립플롭의 VHDL 기술

리스트 7-19 비동기 R+동기형 D 플립플롭의 VHDL 기술-동작 레벨(엔티티 「R\_SYDFF」)

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

-- R_SYDFF
entity R_SYDFF is
    port ( RESET_B, CLK : in std_logic;
          D             : in std_logic;
          Q, Q_B       : out std_logic );
end R_SYDFF;

architecture R_SYDFF of R_SYDFF is
    signal FF_Q : std_logic;
begin
    Q <= FF_Q; Q_B <= not FF_Q;
    process ( RESET_B, CLK ) ←*1
    begin
        if ( RESET_B = '0' ) then ←*2
            FF_Q <= '0';
        elsif ( CLK' event and CLK = '1' ) then
            FF_Q <= D;
        end if;
    end process;
end R_SYDFF;

```



# Section 08 비동기 R + 동기형 D 플립플롭

## ■ 테스트 벤치와 시뮬레이션 결과

```

리스트 7-20 비동기 R+동기형 D 플립플롭의 테스트 벤치(엔티티 'R')
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity R_SYDFF_TEST is
end R_SYDFF_TEST;

architecture R_SYDFF_TEST of R_SYDFF_TEST is
    component R_SYDFF
        port ( RESET_B, CLK : in std_logic;
              D             : in std_logic;
              Q, Q_B       : out std_logic );
    end component;

    constant STEP : time := 100 ns;
    signal RESET_B, CLK, D : std_logic;
    signal Q, Q_B          : std_logic;

begin
    U0:R_SYDFF port map ( RESET_B => RESET_B, D => D,
                        CLK => CLK, Q => Q, Q_B => Q_B );


    process
    begin
        CLK <= '0';
        wait for STEP / 2; CLK <= '1';
        wait for STEP / 2;

    end process;

    process
    begin
        RESET_B <= '1'; D <= '0';
        wait for STEP / 4; RESET_B <= '0';
        wait for STEP * 3 / 4; D <= '1';
        wait for STEP / 4; RESET_B <= '1';
        wait for STEP * 2; D <= '0';
        wait for STEP; D <= '1';
        wait for STEP / 2; RESET_B <= '0';
        wait for STEP / 2; RESET_B <= '1';
        wait;

    end process;
end R_SYDFF_TEST;

```

 


[그림 7-39] 비동기 R+동기형 D 플립플롭의 시뮬레이션 결과




# Section 09 비동기 RS + 동기형 D 플립플롭

## ❖ 동작과 회로기호

- 입력은 「 $\bar{R}$ 」, 「 $\bar{S}$ 」, 「D」, 출력은 [Q]와 「 $\bar{Q}$ 」
- [R]은 부논리 입력이므로 '0'으로 플립플롭을 리셋
- [S]는 부논리 입력이므로 '0'으로 플립플롭을 세트
- [R]과 [S]가 동시에 '0'인 경우, 리셋 동작을 먼저 (금지 입력).
- [R]과 [S]가 '1'이라면 [CLK]가 상승하는 시점의 입력 [D]를 [Q]에, 반전한 값을 「 $\bar{Q}$ 」에 출력

 

[그림 7-40] 비동기 RS + 동기형 D 플립플롭 회로 기호

 

[그림 7-41] 비동기 RS+동기형 D 플립플롭의 타임 차트

- \*1 : 「 $\bar{R}$ 」='0', 「 $\bar{S}$ 」='1'에서 「Q」='0', 「 $\bar{Q}$ 」='1'
- \*3, \*7 : 「 $\bar{R}$ 」='1', 「 $\bar{S}$ 」='0'에서 「Q」='1', 「 $\bar{Q}$ 」='0'
- \*2, \*4, \*5, \*8 : 「 $\bar{R}$ 」='1', 「 $\bar{S}$ 」='1'에서 동기형 D 플립플롭이 유효하게 되어 「CLK」가 상승할 때 「D」에 대응한 「Q」, 「 $\bar{Q}$ 」가 출력된다.
- \*6 : 「 $\bar{R}$ 」='0', 「 $\bar{S}$ 」='0'에서 금지 입력이 되며 리셋 동작에 의해 「Q」='0', 「 $\bar{Q}$ 」='1'
- \*2, \*4, \*8 : 「D」='0'에서 「Q」='0', 「 $\bar{Q}$ 」='1'
- \*5 : 「D」='1'에서 「Q」='1', 「 $\bar{Q}$ 」='0'





# Section 09 비동기 RS + 동기형 D 플립플롭

## ❖ 비동기 RS + 동기형 D 플립플롭의 VHDL 기술

리스트 7-21 비동기 RS+동기형 D 플립플롭의 VHDL 기술-동작 레벨(엔티티 [RS\_SYDFF])

```

library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

--      RS_SYDFF
entity RS_SYDFF is
    port ( RESET_B, SET_B : in  std_logic;
           CLK, D         : in  std_logic;
           Q, Q_B        : out std_logic );
end RS_SYDFF;

architecture RS_SYDFF of RS_SYDFF is
    signal REG_Q : std_logic;
begin
    Q <= REG_Q; Q_B <= not REG_Q;
    process ( RESET_B, SET_B, CLK )
    begin
        if ( RESET_B = '0' ) then
            REG_Q <= '0';
        elsif ( SET_B = '0' ) then
            REG_Q <= '1';
        elsif ( CLK' event and CLK = '1' ) then
            REG_Q <= D;
        end if;
    end process;
end RS_SYDFF;

```

## ❖ 상태 천이표

[표 7-3] 비동기 RS+ 동기형 D 플립플롭의 상태 천이표

$\bar{R}$	$\bar{S}$	CLK	D	Q	Q(t+1)
0	-	-	-	-	0
0	0	-	-	-	0
1	0	-	-	-	1
1	1	1	-	1	1
1	1	1	-	0	0
1	1	0	-	1	1
1	1	0	-	0	0
1	1	↑	1	-	1
1	1	↑	0	-	0





# Section 09 비동기 RS + 동기형 D 플립플롭

## ■ 테스트 벤치와 시뮬레이션 결과

리스트 7-22 비동기 RS+동기형 D 플립플롭의 테스트 벤치(엔티티 「RS\_SYDFF\_TEST」)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;

entity RS_SYDFF_TEST is
end RS_SYDFF_TEST;

architecture RS_SYDFF_TEST of RS_SYDFF_TEST is
    component RS_SYDFF
        port ( RESET_B, SET_B : in std_logic;
              CLK, D          : in std_logic;
              Q, Q_B         : out std_logic );
    end component;

    constant STEP : time := 100 ns;
    signal RESET_B, SET_B, CLK, D : std_logic;
    signal Q, Q_B                  : std_logic;


begin
    U0:RS_SYDFF port map ( RESET_B => RESET_B, SET_B => SET_B,
                          D => D, CLK => CLK, Q => Q, Q_B => Q_B );

    process
    begin
        CLK <= '0';
        wait for STEP / 2; CLK <= '1';
        wait for STEP / 2;
    end process;

    process
    begin
        RESET_B <= '1'; SET_B <= '1'; D <= '0';
        wait for STEP / 4; RESET_B <= '0';
        wait for STEP / 8; RESET_B <= '1';
        wait for STEP / 3; SET_B <= '0';
        wait for STEP / 8; SET_B <= '1';
        wait for STEP * 3 / 2; D <= '1';
        wait for STEP / 2; RESET_B <= '0'; SET_B <= '0';
        wait for STEP / 2; D <= '0';
        wait for STEP / 3; RESET_B <= '1';
        wait for STEP / 8; SET_B <= '1';
        wait;
    end process;
end RS_SYDFF_TEST;
```



## ▪ 테스트 벤치와 시뮬레이션 결과

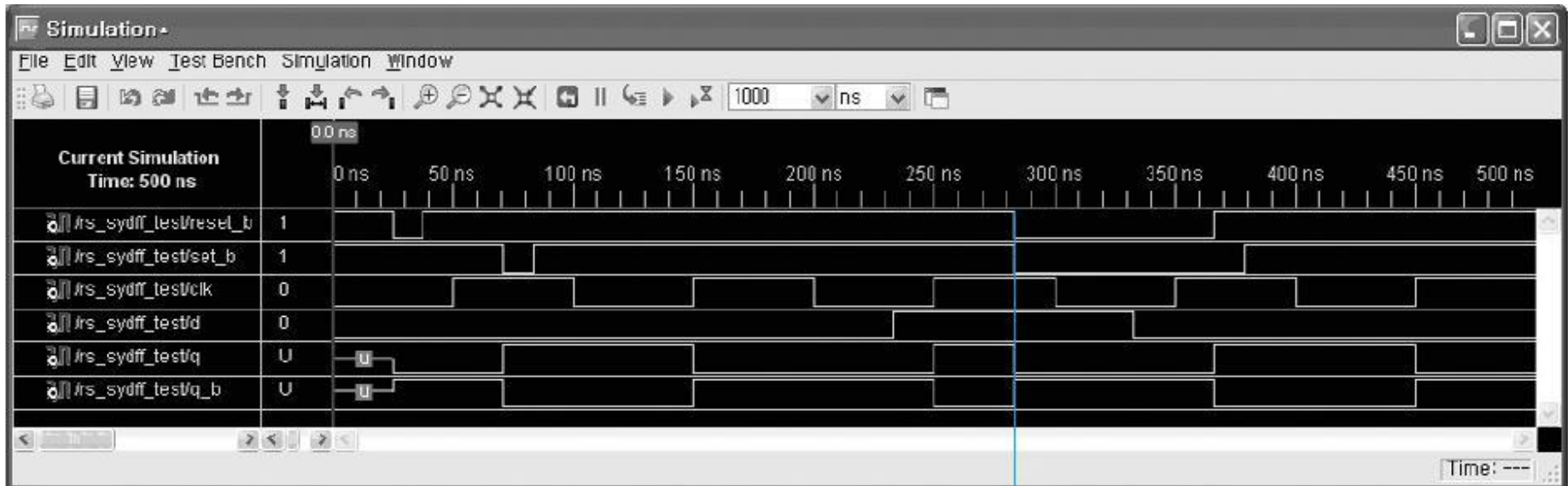

「RESET\_B」와 「SET\_B」가 동시에 '0'인 경우는, 리셋 동작이 우선한다.

[그림 7-42] 비동기 RS+동기형 D 플립플롭의 시뮬레이션 결과